

# **Informe de prácticas**

## **CPU monociclo con Entrada / Salida**

Carlos Gregorio Martín Pérez  
Georg Sperl  
Sara Báez  
Leonor Priego García

## Codificación elegida para cada una de las instrucciones.

Los cuatro tipos diferentes de instrucciones que usaremos son los siguientes:

- ALU

Registro destino (4b)	Registro OperandoA (4b)	Registro OperandoB (4b)	Opcode (4b)
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------

Para las operaciones aritmético-lógicas usaremos un prefijo común → 0xxx. Para cada una de las operaciones específicas emplearemos los 3 bits menos significativos (los que están como 'x')

- CARGA

Registro (4b)	Valor constante (8b)	Opcode (4b)
---------------	----------------------	-------------

La instrucción cargará en la dirección de *registro* introducida el valor constante. El opcode para la instrucción de carga → 1000

- SALTO ABSOLUTO

Dirección de salto (10b)	Opcode (6b)
--------------------------	-------------

La instrucción moverá el *program counter* (PC) a la *Dirección de salto*. El opcode que se ha elegido es → 001001

- SALTO CONDICIONAL ==

Dirección de salto (10b)	Opcode (6b)
--------------------------	-------------

La instrucción moverá el *program counter* (PC) a la *Dirección de salto* siempre y cuando se cumpla una condición, es decir, que el *flag* de control Z esté activado(1). En otro caso, la ejecución del programa se desarrollará de forma secuencial, es decir, PC+1. El opcode que se ha elegido es → 001010

- SALTO CONDICIONAL !=

Dirección de salto (10b)	Opcode (6b)
--------------------------	-------------

La instrucción moverá el *program counter* (PC) a la *Dirección de salto* siempre y cuando se cumpla una condición, es decir, que el *flag* de control Z esté desactivado(0). En otro caso, la ejecución del programa se desarrollará de forma secuencial, es decir, PC+1. El opcode que se ha elegido es → 001011

- SALIDA DE MEMORIA DE PROGRAMA

Inmediato (8b)	Puerto (2b)	Libre (2b)	Opcode (4b)
----------------	-------------	------------	-------------

Consiste en enviar al *Puerto* (hay 4 puertos direccionables) un valor *inmediato* almacenado en memoria. Dicho valor se almacena en un *registro de salida*. El opcode que se ha elegido es → 1100

- SALIDA DE BANCO DE REGISTROS


Libre (4b)	Registro Origen (4b)	Puerto (2b)	Opcode (6b)
------------	----------------------	-------------	-------------

Consiste en enviar al *Puerto* (hay 4 puertos direccionables) un valor almacenado en el *Banco de Registros* (*Registro Origen*). Dicho valor se almacena en un *registro de salida*. El opcode que se ha elegido es → 001110

- ENTRADA A REGISTRO

Libre (4b)	Registro Destino (4b)	Puerto (2b)	Opcode (6b)
------------	-----------------------	-------------	-------------

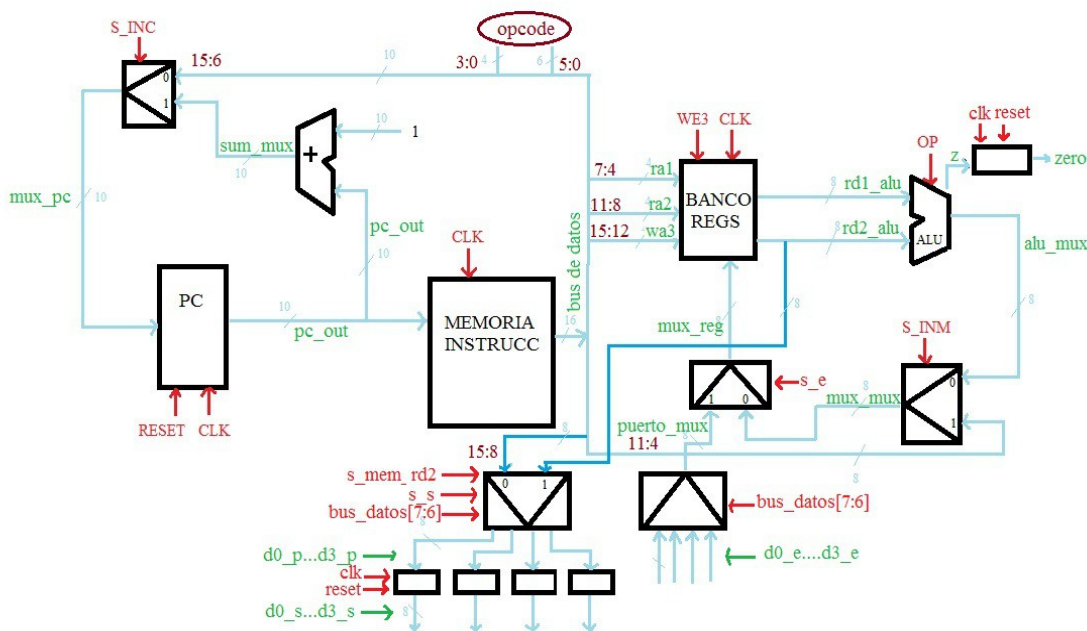La instrucción carga un valor de entrada que se lee del *Puerto* indicado y se almacena en el *Banco de Registros* (*Registro Destino*). El opcode que se ha elegido es → 011110



Se ha modificado el camino de datos para poder añadir los puertos de entrada y salida al procesador. Como se observa en el diagrama superior, para la entrada de datos hemos insertado dos multiplexores, uno que habilita la entrada desde la ALU o de un inmediato almacenado en memoria, que funciona con la señal *s\_e* que se activa (1) si se va a usar como entrada un puerto (*d0\_e ... d3\_e*), que es seleccionado mediante otro mux. Con la una señal proveniente del *bus de datos [7:6]* que corresponde a *Puerto* en la codificación de la instrucción.


Para la salida de datos, hemos creado otro multiplexor, con varias señales de control: *s\_mem\_rd2* que selecciona lectura de datos entre un inmediato de la memoria (*bus de datos [15:8]*) o desde el banco de registro (*rd1\_alu*), otra señal de control *s\_s* que está activa (1) cuando es una instrucción de salida y una última para seleccionar el puerto (*bus\_datos[7:6]*). La salida de datos queda almacenada en un registro, para que no haga falta sincronización entre el dispositivo y la CPU.

### Programa probado

```

0001_0000_0100_1000 #Carga 4 en Reg.1
0000_0001_0100_1110 #Salida de registro Reg.1 a Puerto 1
0010_0000_0110_1000 #Carga 6 en Reg.2
0000_0010_1000_1110 #Salida de registro Reg.2 a Puerto 2
0000_0011_0101_1110 #Entrada desde Puerto 1 hacia Reg.3
0000_0011_1100_1100 #Salida de mem. prog. Salida de un 3 por el puerto 3

```

 

Las señales son: *clk*, *PC*, *opcode*, *rd2\_alu*, *wd3 (mux\_reg)*, *wa3*. Las señales azules corresponden a los dispositivos de entrada (inicializados en el *test\_bench*) las amarillas a los puertos de salida.

### **Problemas y dificultades**

En esta segunda entrega de nuestro Procesador hemos tenido que diseñar nosotros mismos los dispositivos y métodos de conexión a los puertos de entrada y salida (con los multiplexores) y eso es lo que nos ha parecido más complicado. Hemos tenido, también, que ajustar los *opcodes* de las instrucciones de la entrega anterior para tener varias más libres sin conflicto para implementar estas tres nuevas de entrada y salida